МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ІКНІ

Кафедра ПЗ

3BIT

до лабораторної роботи №1

на тему: «Моделювання логічних елементів в середовищі системи Proteus. Синтез та моделювання простих логічних схем»

Тема роботи: Моделювання базових логічних елементів в середовищі Proteus. Синтез та моделювання простих комбінаційних схем.

Мета роботи: набути практичних навичок моделювання логічних елементів та схем у середовищі системи програм Proteus; закріпити вміння складати за таблицею істинності логічні функції в досконалій диз'юнктивній та кон'юктивній нормальних формах; опанувати синтез простих комбінаційних схем за логічними функціями.

-	r	•				
ı	ΗП	ИRI	пvяг	ILHE	39 R I	ання
_		11111	щу нь.	\mathbf{D}	Jude	400 11 11 11 11

X2	X1	X0	11	ДДНФ	ДКНФ
0	0	0	1	$\overline{x2x1x0}$	-
0	0	1	1	$\overline{x2x1}x0$	-
0	0	1	0	-	$x2\overline{x1}x0$
0	1	1	0	-	$x2\overline{x1x0}$
1	0	0	1	$x2\overline{x1x0}$	-
1	0	1	1	$x2\overline{x1}x0$	-
1	1	0	1	$x2x1\overline{x0}$	-
1	1	1	0	-	$\overline{x2x1x0}$
	Частота		230 кГц	-	-

ДДНФ: $f(x2, x1, x0) = (\overline{x2} \wedge \overline{x1} \wedge \overline{x0}) \vee (\overline{x2} \wedge \overline{x1} \wedge x0) \vee (x2 \wedge \overline{x1} \wedge \overline{x0}) \vee (x2 \wedge \overline{x1} \wedge x0) \vee (x2 \wedge \overline{x$

Теоретичні відомості

Логічний елемент (вентиль) - система різних діодів та транзисторів, які під'єднані до кола, що реалізовує елементарну логічну операцію.

Основні операції - операції, комбінація яких може реалізувати будь-яку функцію. Такими ϵ : NOT, OR, AND. На схемі за ДСТУ та ANSI відповідно логічні елементи, що їх реалізовують, зображаються так:

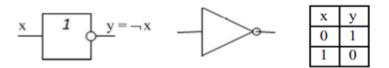


Рис. 1. Оператор NOT (інвертор) та його таблиця істинності

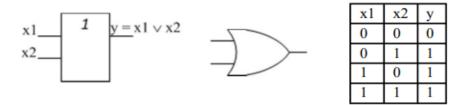


Рис. 2. Оператор OR (диз'юнктор) та його таблиця істинності

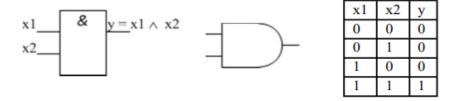


Рис. 3. Оператор AND (кон'юнктор) та його таблиця істинності

Існують комбінаційні логічні елементи, що реалізовують комбінацію основних операцій: XOR (виняткове AБО), XNOR (еквівалентність), NOR (Пірса), NAND (Шеффера):

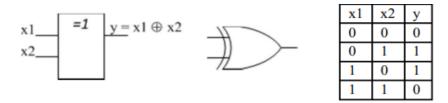


Рис. 4. Оператор XOR (виняткове АБО) та його таблиця істинності

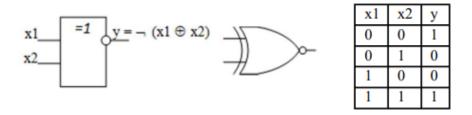


Рис. 5. Оператор XNOR (елемент еквівалентності) та його таблиця істинності

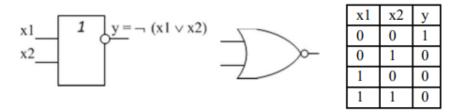


Рис. 6. Оператор NOR (елемент Пірса) та його таблиця істинності

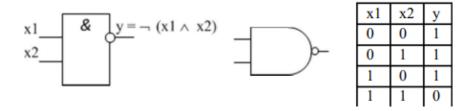


Рис. 7. Оператор NAND (елемент Шеффера) та його таблиця істинності

Інвертор, диз'юнктор та кон'юнктор можна реалізувати за допомогою елементів Пірса та Шиффера:

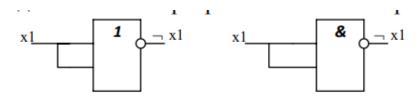


Рис. 8. Інвертор на елементах Пірса та Шиффера відповідно

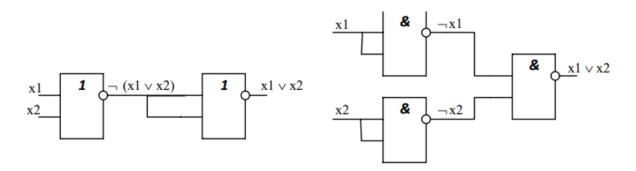


Рис. 9. Диз'юнктор на елементах Пірса та Шиффера відповідно

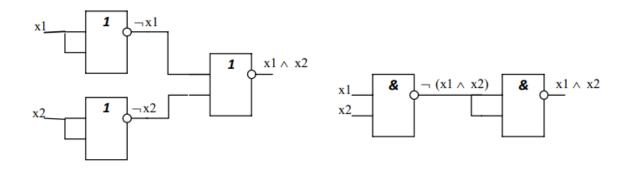


Рис. 10. Кон'юнктор на елементах Пірса та Шиффера відповідно

Proteus - система автоматизованого проєктування електронних пристроїв, що складається з ISIS - пакету програм схемотехнічного проєктування та відлагодження в режимі реального часу та ARES - пакету програм проєктування друкованих плат. За допомогою неї можна проєктувати різні логічні функції у тому числі, оскільки система містить безліч елементів для створення найрізноманітніших схем.

Протокол роботи

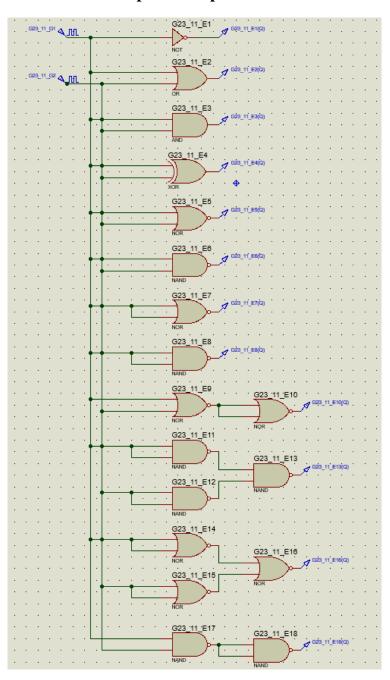


Рис.1 Схема елементарних операцій

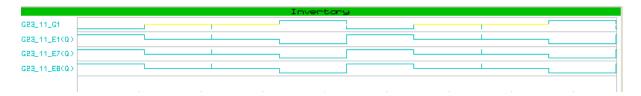


Рис.2 Графік інвенторів



Рис.3 Графік диз'юнкторів



Рис.4 Графік кон'юнкторів

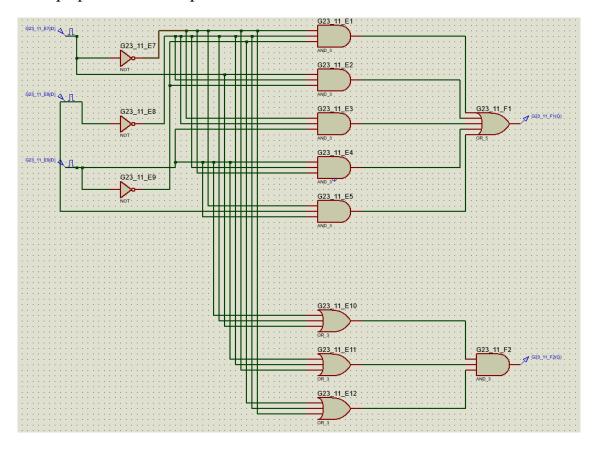


Рис.5 Схема заданої функції



Рис. 6 Графік заданої функції

Висновки

На цій лабораторній роботі я навчилась користуватись програмою Proteus 8.13 Professional, ознайомилась з функціями та можливостями, які надає програма, з основними складовими робочого місця. Також навчилась моделювати базові логічні елементи та комбінаційні схеми на основі ДДНФ і ДКНФ, створювати цифрові графіки.